

## **2.4. Descripción de Memorias en VHDL**

# Memorias en FPGAs

## OBJETIVOS:

- Memorias en FPGA
- Tipos de escritura en RAM:
  - Write-First
  - Read-First
  - No change
- Descripción VHDL de memoria RAM
- RAM síncrona versus asíncrona
- Descripción VHDL de memoria ROM


### 2.4.1. Tipos de memorias en FPGAs

# Memorias en FPGAs

- Tipos de memoria en las FPGA
  - RAM distribuida (LUTs)
  - Block RAM (Embebida)
- Instanciación versus Inferencia
  - La inferencia permite la portabilidad
  - La instanciación optimiza rendimiento y recursos
- Características de las memorias FPGAs
  - Escritura síncrona
  - Lectura síncrona/asíncrona

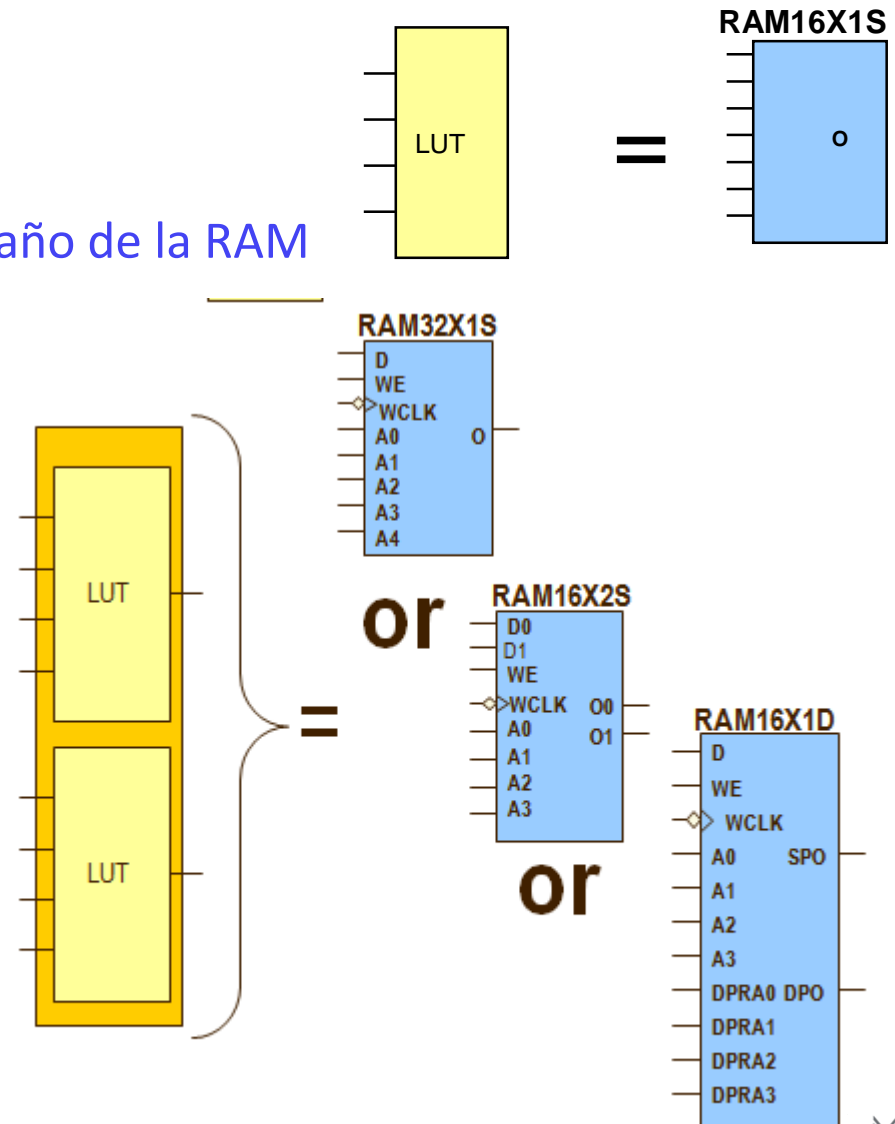
# Memorias en FPGAs: RAM Distribuida

- LUT  $\rightarrow$  RAM distribuida
  - Una LUT  $\rightarrow$  16x1 RAM
  - LUTs en cascada  $\rightarrow$  Amplía el tamaño de la RAM
- Escritura síncrona
- Lectura asíncrona
  - Síncrona añadiéndoles FF-D.
- Dos LUTs pueden formar:
  - 32 x 1 single-port RAM
  - 16 x 2 single-port RAM
  - 16 x 1 dual-port RAM



 
# Memorias en FPGAs: Bloques de RAM

- Bloques de memoria RAM dedicado
- Desde 4 hasta más de 100 bloques según modelo
- 18 kbits por bloque (con bit de paridad)
- Se pueden encadenar bloques
- Configurables como de simple o doble puerto
- La lectura y escritura es siempre síncrona (?)



# Memorias en FPGAs: Bloques de RAM

 

## 2.4.2. Descripción de RAM en VHDL




# Modos de escritura en memoria RAM

**Write Mode:** Se refiere a la política utilizada cuando se realiza una escritura simultánea con una lectura en una misma dirección (mismo puerto).

Tipos:

- **Write First:** El dato de entrada (DataIn) es escrito en la dirección de memoria especificada y simultáneamente está disponible en la salida. (DataOut).
- **Read First:** Dada la dirección de memoria, el dato guardado en esa dirección aparece en la salida, DataOut. El dato de entrada, DataIn, se almacena después en esa dirección.
- **No change:** En un ciclo de reloj, o bien se lee, o bien se escribe. Si se escribe, la salida queda deshabilitada (Output Enable).
 
## A. Modos de escritura WRITE FIRST en RAM Síncrona



# A. Modos de escritura WRITE FIRST en RAM Síncrona

```
entity RAM_16x4 is
port ( Clk, WE : in std_logic;
      Address : in std_logic_vector(3 downto 0); -- Address
      DataIn : in std_logic_vector(3 downto 0); -- Data in
      DataOut: out std_logic_vector(3 downto 0)); -- Data out
end RAM_16x4 ;

architecture behavioral of RAM_16x4 is
  1 type ram_type is array(15 downto 0) of std_logic_vector(3 downto 0); 1
  2 signal RAM : ram_type; 2
begin
process (Clk)
  Begin
    if rising_edge(Clk) then 2
      -- Operación de LECTURA/ESCRITURA síncrona
      if WE = '1' then
        RAM(to_integer(unsigned(Address))) <= DataIn ; -- Conversión en dos pasos de 3
        -- std_logic_vector a 3
        -- integer(numeric_std) 3
        DataOut <= DataIn; --El dato que se lee, es el mismo que se escribe 4

      else
        -- Operación de SOLO LECTURA
        DataOut <= RAM(to_integer(unsigned(Address))); -- Valor leído en Address 4

      end if;
    end if;
  end process;
end Behavioral;
```

## Tipos de datos en VHDL: Datos definidos por el usuario (**type**)

1

En VHDL el usuario puede definir tipos de datos nuevos:

```
type <nombre_tipo> is <tipo_de_dato>;  
type Cero_Siete is unsigned(2 downto 0); --0,1,2,...,7
```

2

En VHDL el usuario puede definir un array de elementos de un tipo compuesto:

```
type <nombre_array> is array <rango_array> of <tipo_vector>;  
type ram_type is array(15 downto 0) of  
                        std_logic_vector(3 downto 0);
```

ram_type	15	"0110"
	14	"1110"
	...	
	1	"0000"
	0	"0101"

## Conversión entre tipos de datos en VHDL: **std\_logic** to **integer**

3

En VHDL el tipo de datos **std\_logic\_vector** puede convertirse a **integer**, previa conversión de **std\_logic\_vector** a **signed/unsigned**.

**Aplicación:** actuar como índice en arrays de elementos.

```
RAM(to_integer(unsigned(Address))) <= DataIn ;
```

# A. Modos de escritura WRITE FIRST en RAM Síncrona

## Synthesis Report

```
=====
*                               HDL Synthesis                               *
=====

Performing bidirectional port resolution...


Synthesizing Unit <RAM_16x4>.
  Related source file is "C:/Users/usuario-uca/OneDrive/ProyectosTDC/Proyecto23/RAM_16x4.vhd".
  Found 16x4-bit single-port RAM <Mram_RAM> for signal <RAM>.
  Found 4-bit register for signal <DataOut>.
  Summary:
    inferred 1 RAM(s).
    inferred 4 D-type flip-flop(s).
Unit <RAM_16x4> synthesized.

=====
HDL Synthesis Report

Macro Statistics
# RAMs                                     : 1
 16x4-bit single-port RAM                 : 1
# Registers                               : 1
 4-bit register                           : 1
=====
```

# A. Modos de escritura WRITE FIRST en RAM Síncrona

## Technology schematic

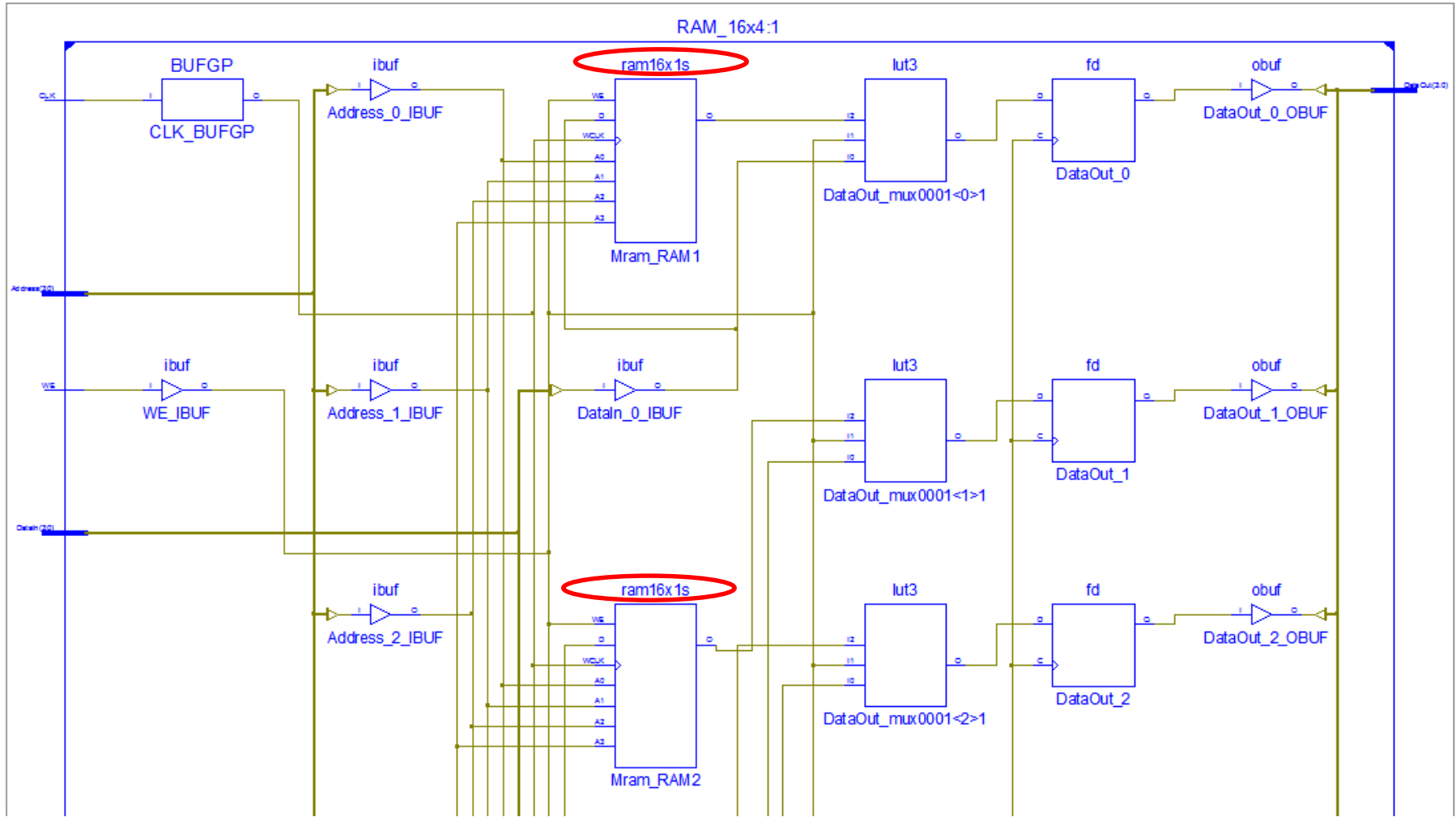

# A. Modos de escritura WRITE FIRST en RAM Síncrona

```
-- Stimulus process
stim_proc: process
Begin
  --Escribir DATO en DIR(0)
  Address<="0000";
  DataIn<="0101";
  WE<='1';
  wait for 20 ns;

  --Escribir DATO en DIR(1)
  Address <="0001";
  DataIn <="1111";
  WE<='1';

  --Leer DATO en DIR(0)
  Address <="0000";
  wait for 20 ns;
  WE<='0';
  wait for 40 ns;


  --Leer DATO en DIR(1)
  Address <="0001";
  wait for 20 ns;
  WE<='0';
  wait for 40 ns;
end process;
```

Testbench



# A. Modos de escritura WRITE FIRST en RAM Síncrona


## Waveform

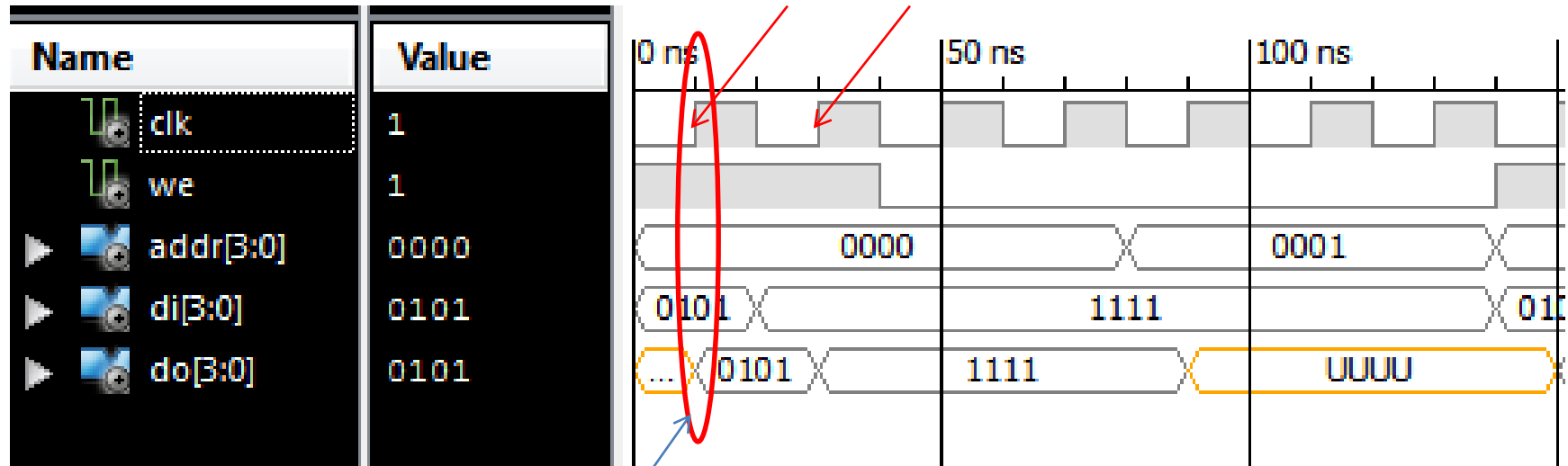

“DataOut (do)” toma el mismo valor que se está escribiendo en el mismo flanco de CLK

La actualización de “DataOut (do)” siempre tiene lugar en el flanco positivo de CLK → Lectura Síncrona
 
## B. Modos de escritura READ FIRST en RAM Síncrona



## B. Modos de escritura READ FIRST en RAM Síncrona


```
process (Clk)
Begin
  if rising_edge(Clk) then
    -- ESCRITURA síncrona
    if WE = '1' then
      RAM(to_integer(unsigned(Address))) <= DataIn;
    end if;

    -- LECTURA síncrona (Tanto si hay escritura como si no)

    DataOut<= RAM(to_integer(unsigned(Address)));

  end if;
end process;
```
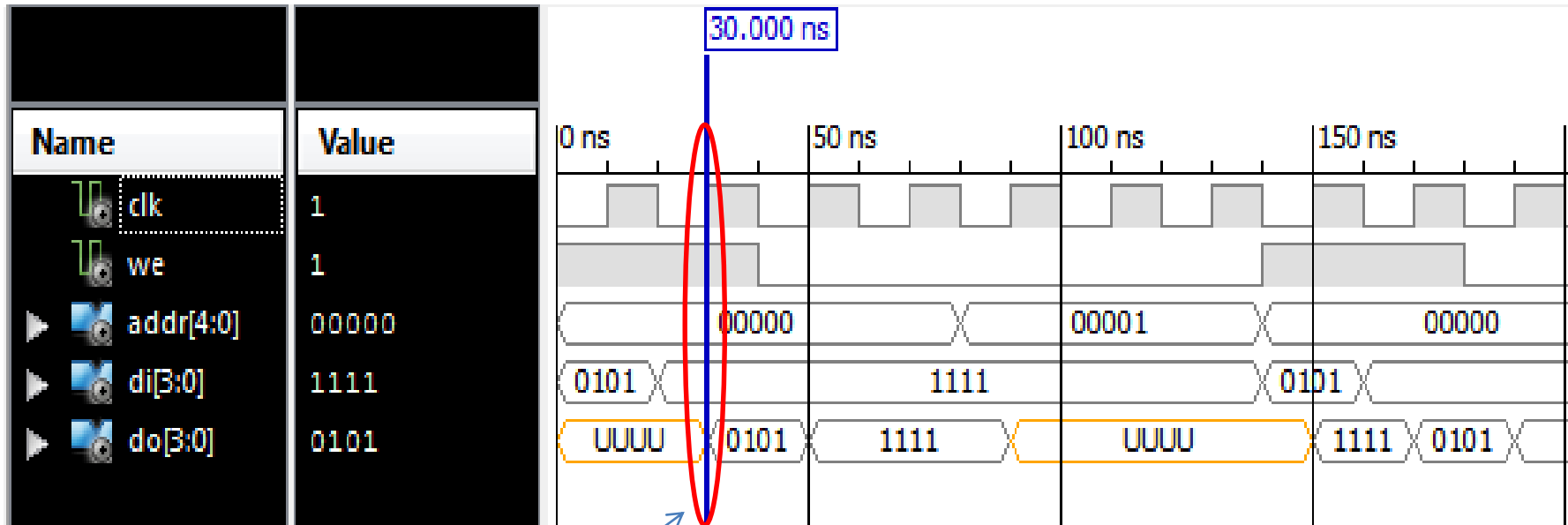
## B. Modos de escritura READ FIRST en RAM Síncrona



“DataOut” NO toma el mismo valor que se está escribiendo.

### 2.4.3. RAM de escritura síncrona vs asíncrona

# RAM asíncrona versus síncrona

## RAM Lectura Asíncrona

```
process (Clk)
Begin
  if rising_edge(Clk) then
    if WE = '1' then -- ESCRITURA
      RAM(to_integer(unsigned(Address))) <= DataIn;
    end if;
  end if;
end process;
-- LECTURA
DataOut <= RAM(to_integer(unsigned(Address)));
end Behavioral;
```


El *process* de escritura (síncrono) y la asignación de “DataOut” son concurrentes. Siempre que cambie Address (asíncrona) cambia la salida (lectura)

## RAM Lectura Síncrona

```
process (Clk)
Begin
  if rising_edge(Clk) then -- LECTURA/ESCRITURA síncrona
    if WE = '1' then -- ESCRITURA
      RAM(to_integer(unsigned(Address))) <= DataIn;
    end if;
    -- LECTURA
    DataOut <= RAM(to_integer(unsigned(Address)));
    -- Muestra salida en cada flanco de reloj
  end if;
end process;
end Behavioral;
```

# RAM asíncrona versus síncrona
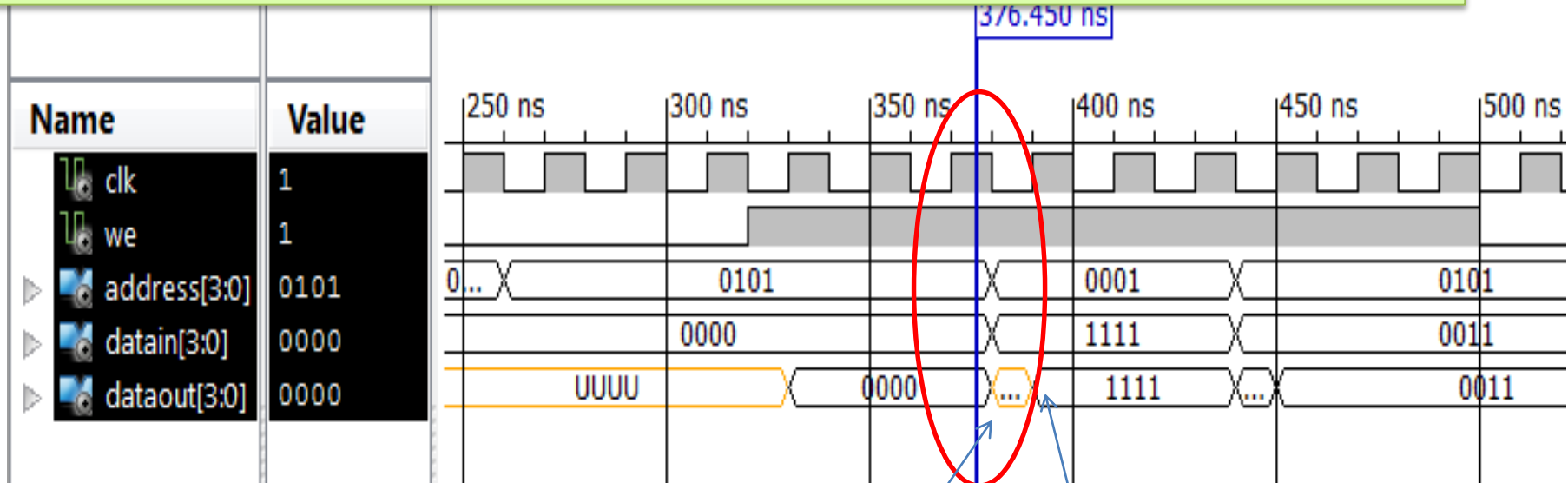
## Simulación RAM Lectura asíncrona, sin RESET.



Cambia DataOut porque hay un cambio de dirección "Address".

Cambia DataOut porque siempre muestra el contenido de Address.

### 2.4.3. Descripción de ROM en VHDL



# Descripción VHDL de Memoria ROM

```
entity rom_16x4 is
  port ( Clk: in std_logic;
        Enable: in std_logic;
        Address: in std_logic_vector(3 downto 0);
        DataOut: out std_logic_vector(3 downto 0));
end rom_16x4;

architecture behavioral of rom_16x4 is
  type rom_type is array (15 downto 0) of std_logic_vector(3 downto 0);
  constant ROM : rom_type := (X"1",X"2",X"3",X"4",X"5",
                                X"6",X"7",X"8",X"9",X"A",X"B",X"C",X"D",X"E",X"F",X"1");

begin


  process(Clk)
  begin
    if rising_edge(Clk) then
      if Enable='1' then
        DataOut <= ROM(to_integer(unsigned(Address)));
      end if;
    end if;
  end process;

end behavioral;
```


X"A" → Formato Hex

Enable='0' conserva el  
valor anterior

1

 

# Descripción VHDL de Memoria ROM

 

# Descripción VHDL de Memoria ROM

## Synthesis Report

### HDL Synthesis

Performing bidirectional port resolution...

Synthesizing Unit <rom\_16x4>.

Related source file is "D:/Mirian/My Dropbox/ProyectosTDC/Memoria ROM/rom\_16x4.vhd".

Found 16x4-bit ROM for signal <data\$rom0000> created at line 43.

Found 4-bit register for signal <data>.

Summary:

inferred 1 ROM(s).

inferred 4 D-type flip-flop(s).

Unit <rom\_16x4> synthesized.

### \* Advanced HDL Synthesis

Synthesizing (advanced) Unit <rom\_16x4>.

INFO:Xst:3034 - In order to maximize performance and save block RAM resources, the synthesis tool has inferred the block RAM.

Unit <rom\_16x4> synthesized (advanced).


### Advanced HDL Synthesis Report

#### Macro Statistics

# ROMs	: 1
16x4-bit ROM	: 1
# Registers	: 4
Flip-Flops	: 4

# Descripción VHDL de Memoria ROM

## Technology schematic

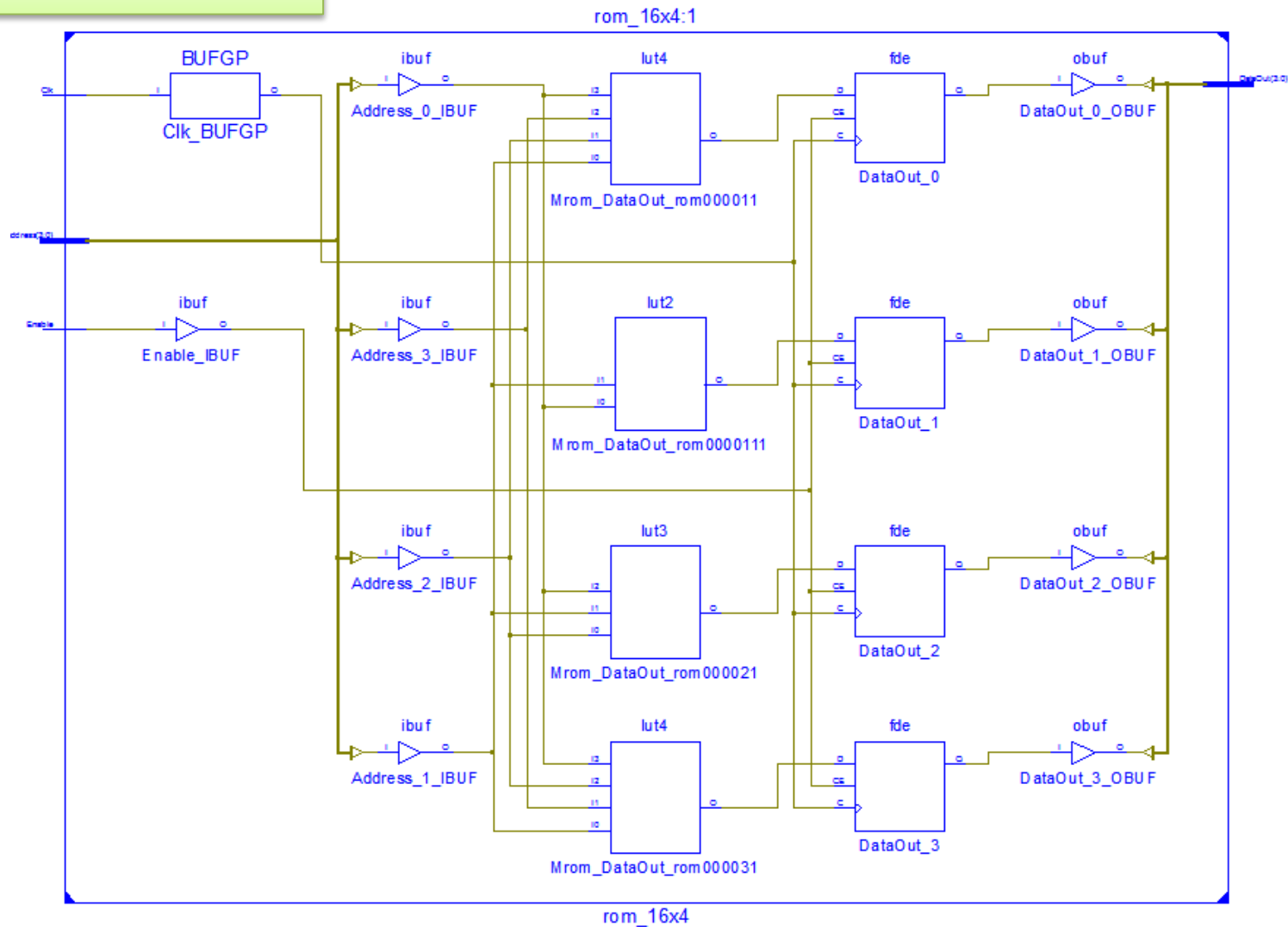

## Bibliografía

- **Free range VHDL.** Bryan Mealy, Fabrizio Tappero. (Creative Commons). <http://www.freerangefactory.org> (Mayo 2013)
- **VHDL 101.** William Kfig. Editorial Elsevier. 2011