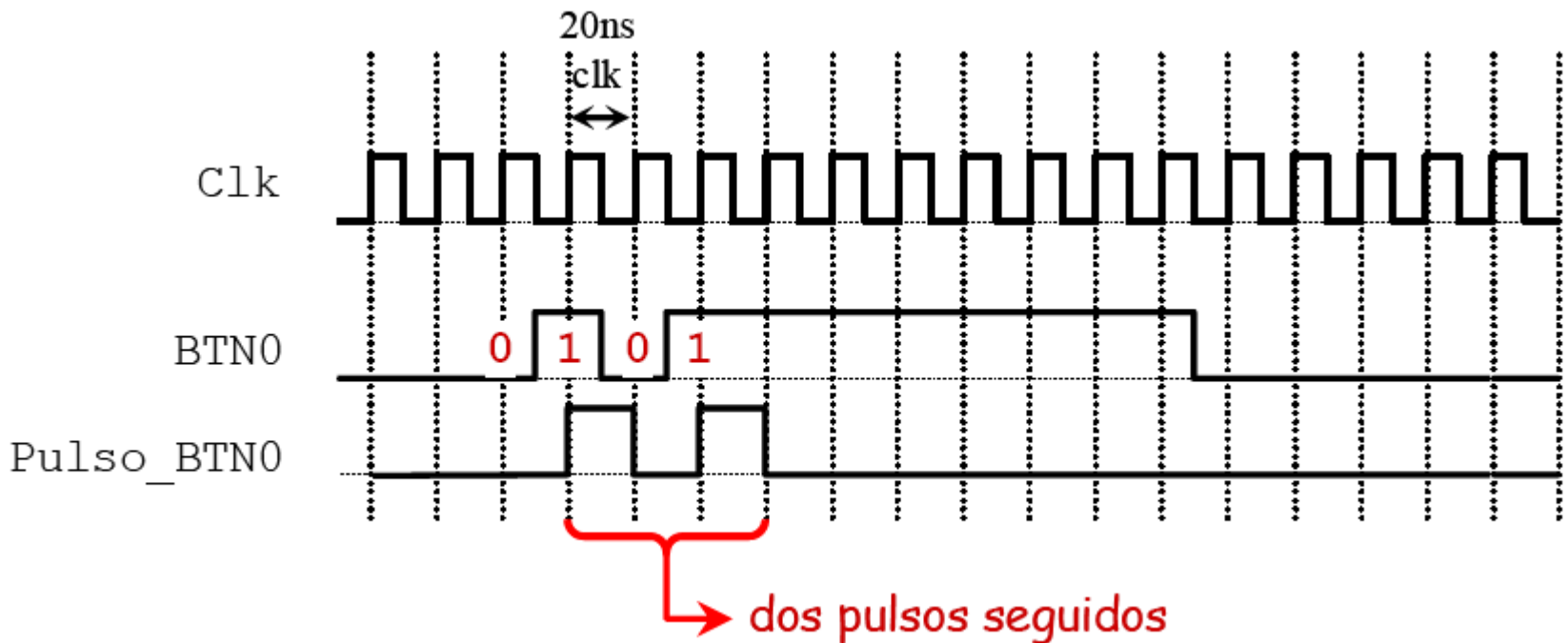


Práctica5. Diseño de máquinas de estado en VHDL

5.1. Circuito antirrebotes

Circuito antirrebotes

El detector de flanco envía un solo pulso por cada secuencia '01', pero puede detectar otra '01' de forma inmediata por culpa de la mecánica del pulsador. (Imposible dos pulsaciones humanas tan rápidas.)




Circuito antirrebotes

El detector de flancos no es suficiente, vemos cuatro secuencias “01” seguidas.




Circuito antirrebotes

Solución: esperar un tiempo suficiente despues de detectar la secuencia "01" antes de aceptar otra.


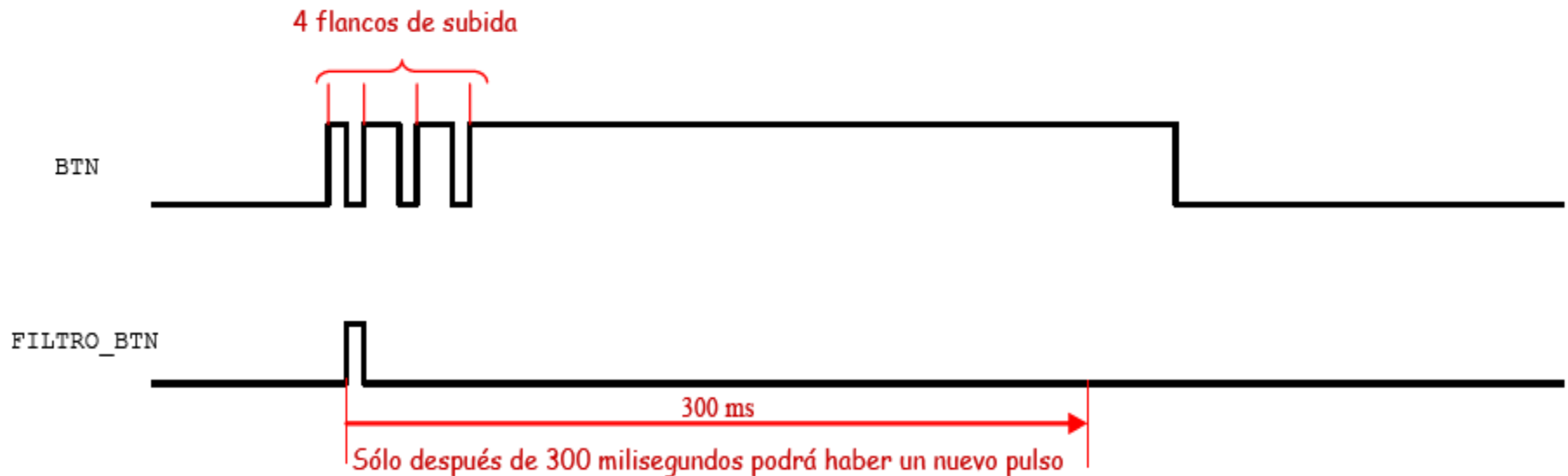


Proyecto 30 : Circuito antirrebotes

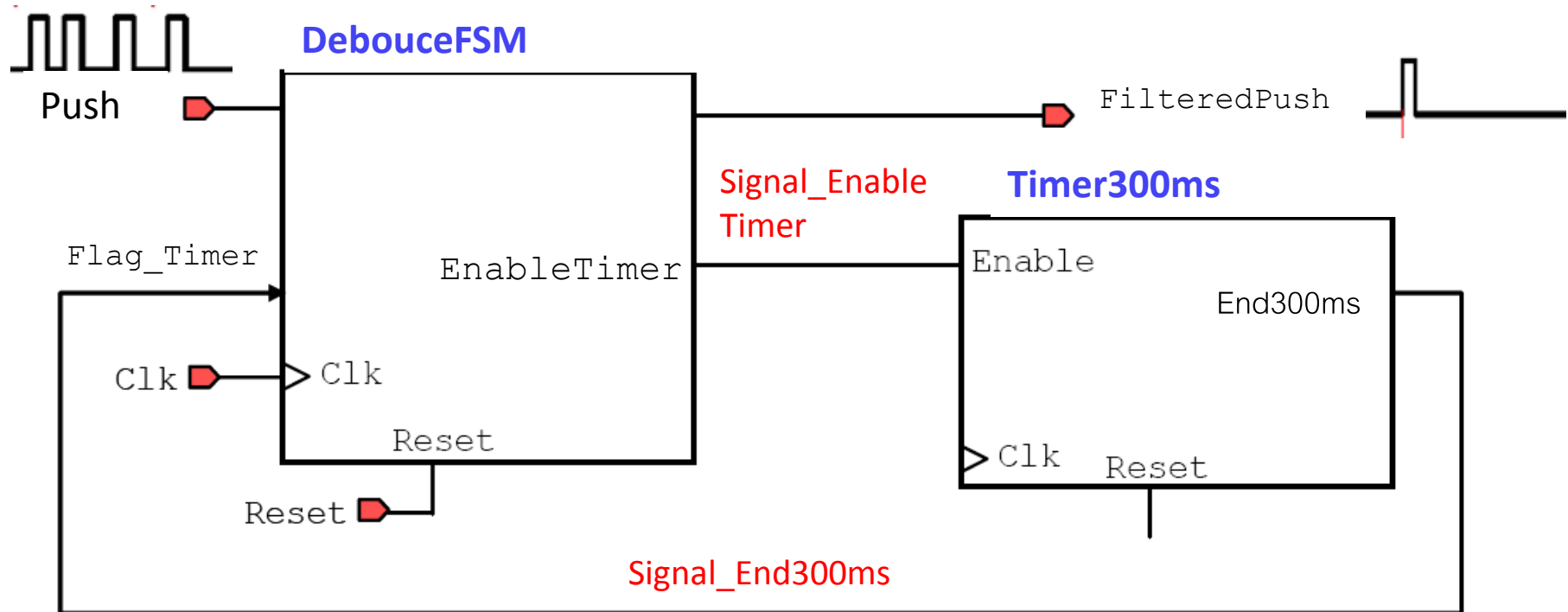


Circuito antirrebotes

Proyecto 30 : Circuito antirrebotes

  

Push	Flag_Timer	Estado	Estado Futuro
0	X	Inic	S0
1	X		Inic
0	X	S0	S0
1	X		S01
X	X	S01	Espera
X	1	espera	Inic
X	0		Espera

Proyecto 30 : Circuito antirrebotes

 

Salida asociada


Estado	FilteredPush	EnableTimer
Inic	0	0
S0	0	0
S01	1	0
espera	0	1

Este estado (s01) solo dura un ciclo de reloj, independientemente del valor de las entradas.

Circuito antirrebotes

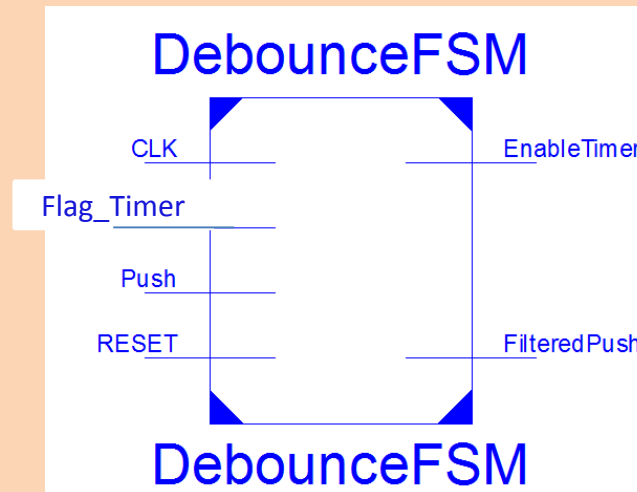
1. Crea un nuevo proyecto, **Proyecto30**, diseña e incluye los módulos **DebounceFSM** y **Timer300ms**.
2. **DebounceFSM** es una máquina de estado que cuando detecta la secuencia “01” realiza dos acciones:
 - Manda un ‘1’ a la salida **EnableTimer**
 - Manda un pulso de un ciclo de duración a la salida **FilteredPush**.

No olvides añadir un primer proceso para sincronizar/registrarse la entrada “Push”.



3. **Timer300ms** en un divisor de frecuencia que se activa cuando su entrada Enable recibe un valor '1'. Entonces pone a '1', su salida **End300ms** durante 20ns, cada 300 ms.
4. Crea un nuevo módulo que interconecte los dos anteriores **Debounce**.

Circuito antirrebotes

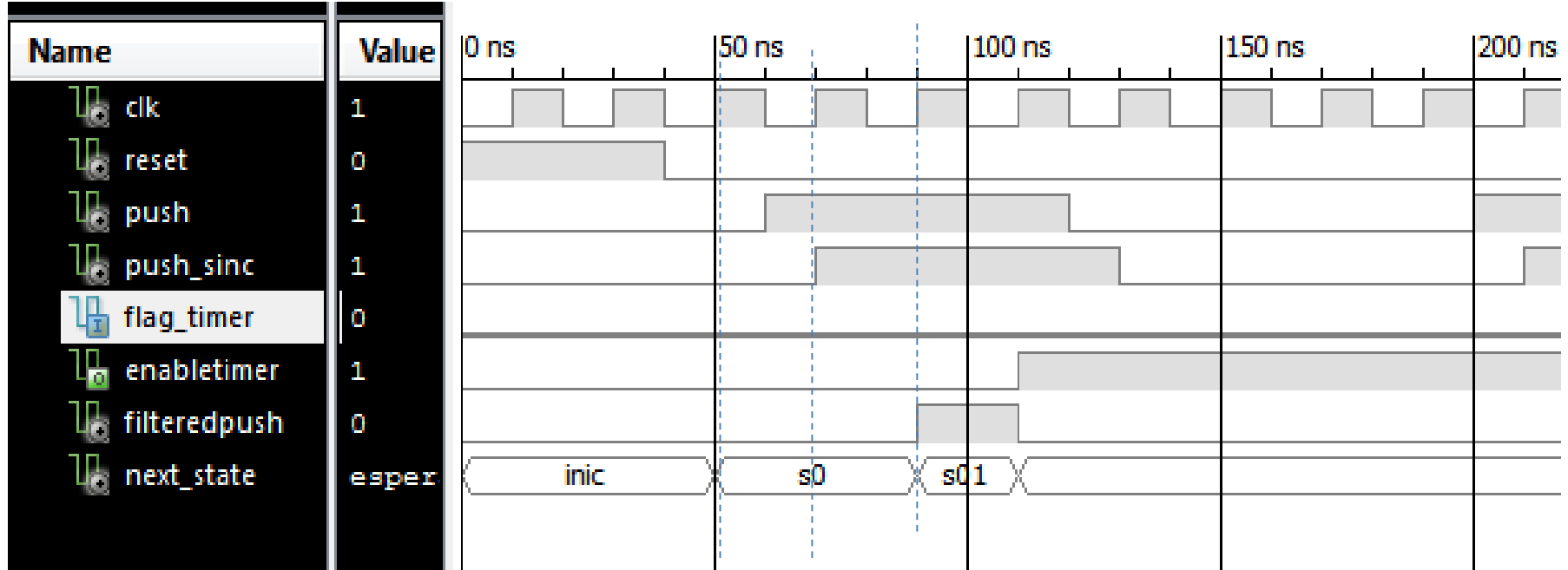

1 Ciclo de retraso por sincronizar Push

5.2. Unidad de Control

5. Crea el **Proyecto32** e incluye en él un módulo denominado “**ControlUnit_DidaComp**”. Este módulo deberá incluir la FSM capaz de ejecutar el juego de instrucciones completo (ISA) definido para DidaComp.


NOTA: Se recomienda usar constantes para identificar con nombre los valores de salida asociadas a cada estado

6. Añadir un testbench para comprobar el funcionamiento de la Unidad de Control. Debe mostrarse la señal interna Next_State.

5.3. Computador Simple (DidaComp)

DidaComp

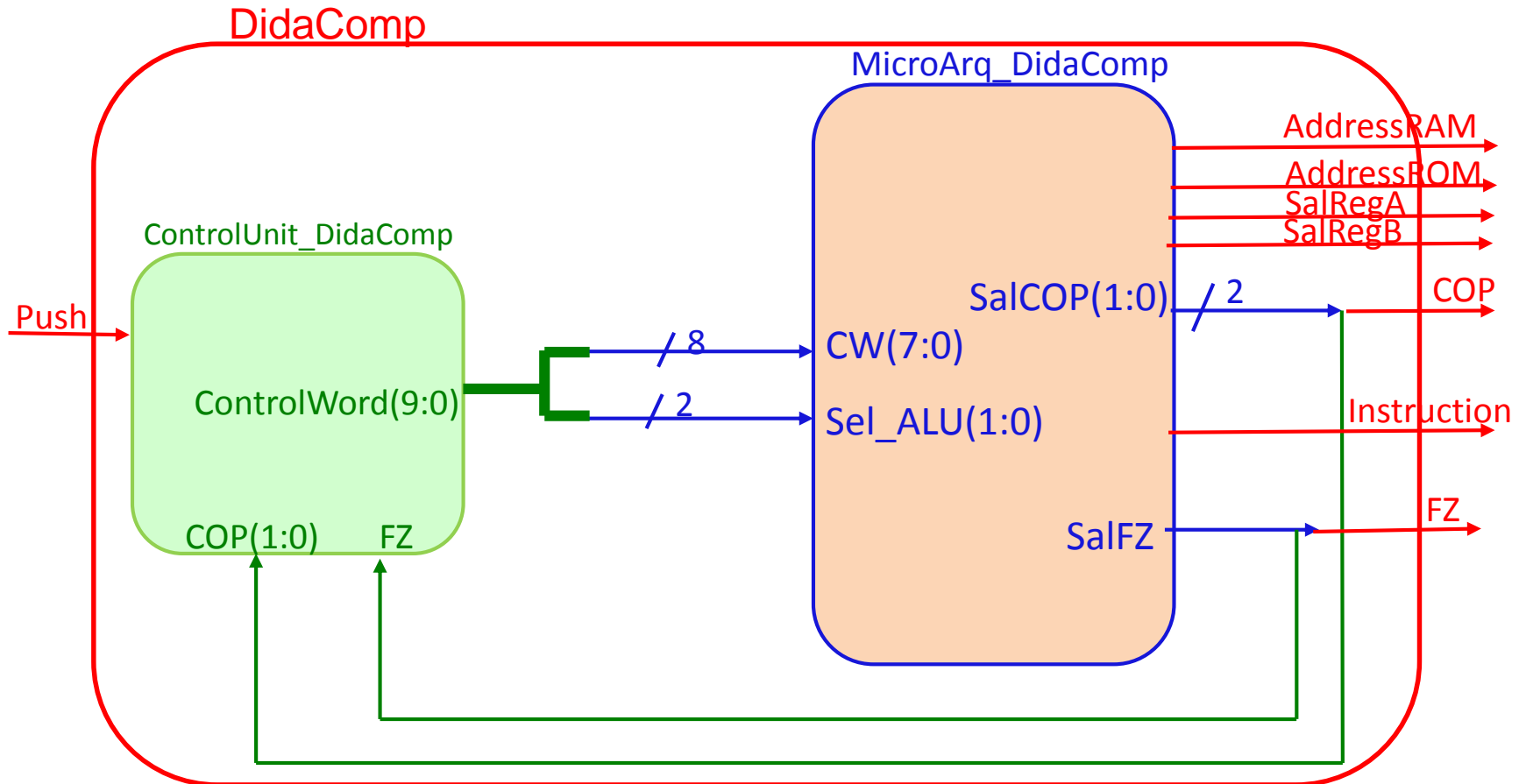7. Crea el **Proyecto33** e incluye en él un módulo denominado “**DidaComp**”. Este módulo deberá incluir la unidad de control de DidaComp, **ControlUnit_DidaComp**, y la microarquitectura de DidaComp, **MicroArq_DidaComp**. Interconecte ambos.



DidaComp

NOTA: Elimine el módulo [RisingEdge](#) usado en TOP04 para filtrar CW7 para [MicroArq](#) DidaComp.


8. Añadir un testbench para comprobar el correcto, o no correcto, funcionamiento de DidaComp.

9. **Proyecto33:** Añade DidaComp y el módulo **Disp7Seg_4ON** y cree un nuevo módulo “**TOP05**” que interconecte **DidaComp** con **Disp7Seg_4ON**. Verifique el correcto funcionamiento en Basys2.


- BTN3 → Push
- BTN0 → Reset
- Led7-0 → Instruction(7:0)
- Display3 → AddressROM (3:0)
- Display2 → AddressRAM(3:0)
- Display1 → RegA(3:0)
- Display0 → RegB(3:0)
- Led Externo (B5,B7) → SalCOP (1:0)
- Led Externo (D12) → SalFZ

Anexo. Control de Push y ControlWord

DidaComp

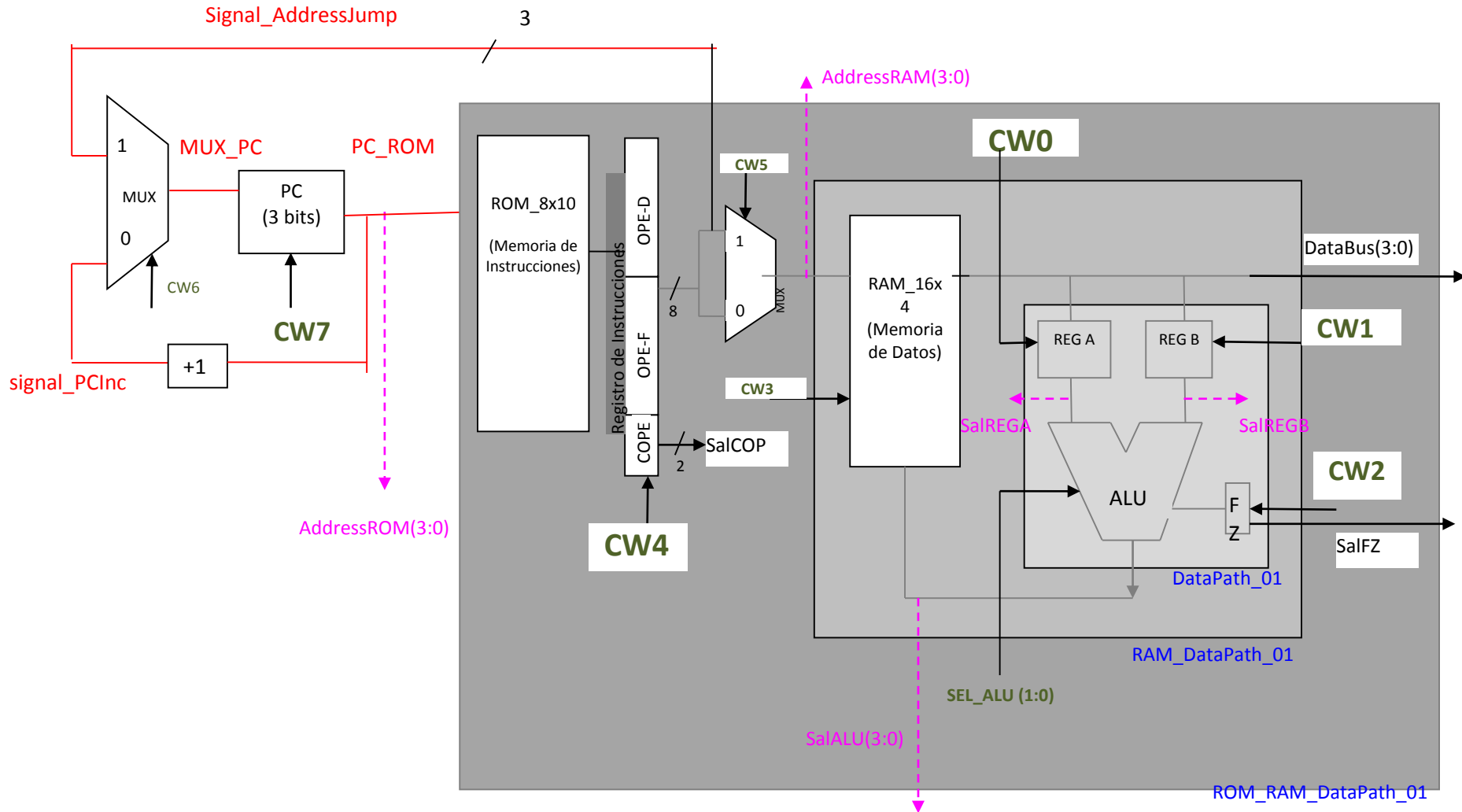


DidaComp: “Push” controla la actividad

 


ACTIVIDAD POR FLANCO Flanco “CLK” AND Flanco “Push”

DidaComp: “Push” controla la actividad

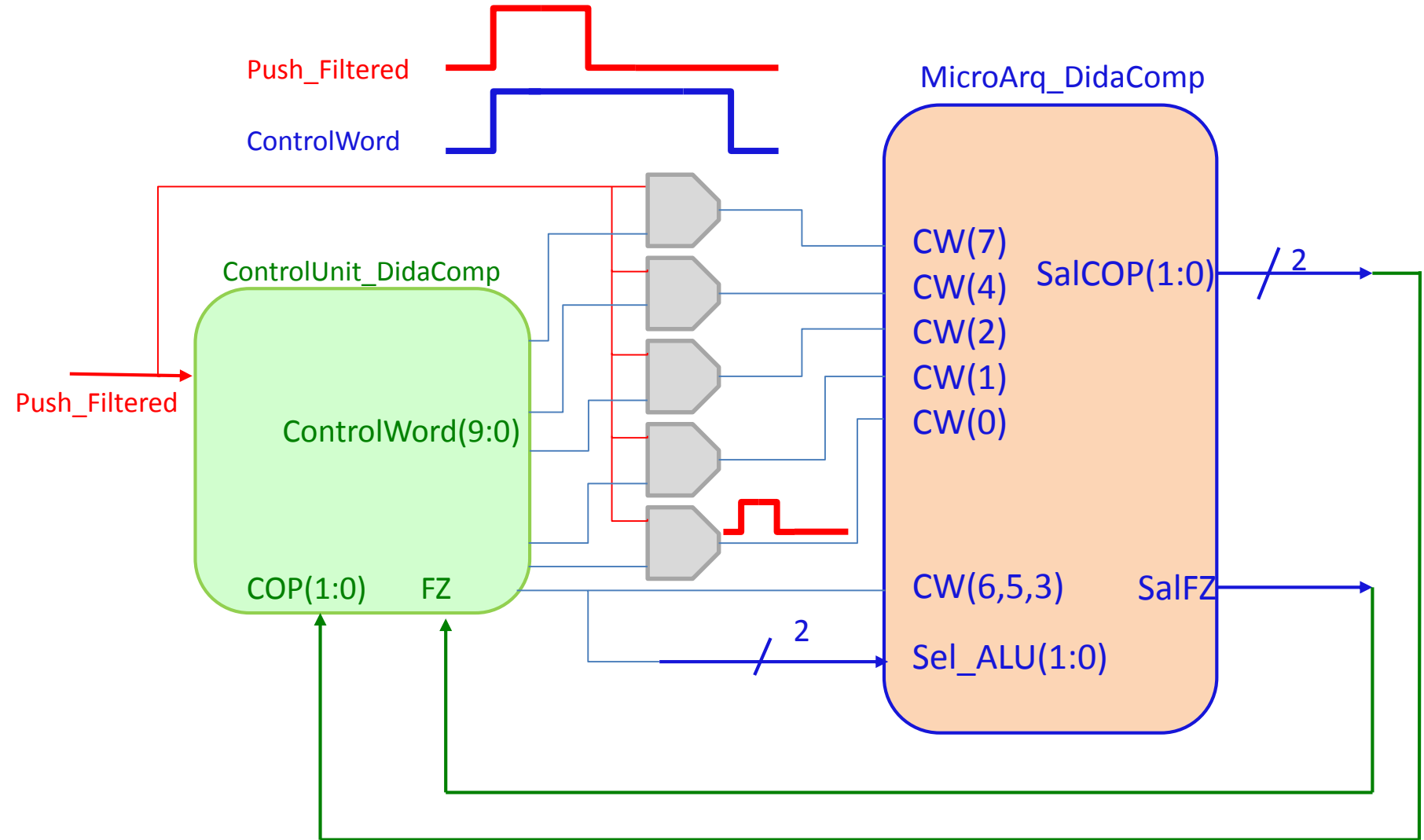

DidaComp: "Push" dura 1 ciclo de reloj

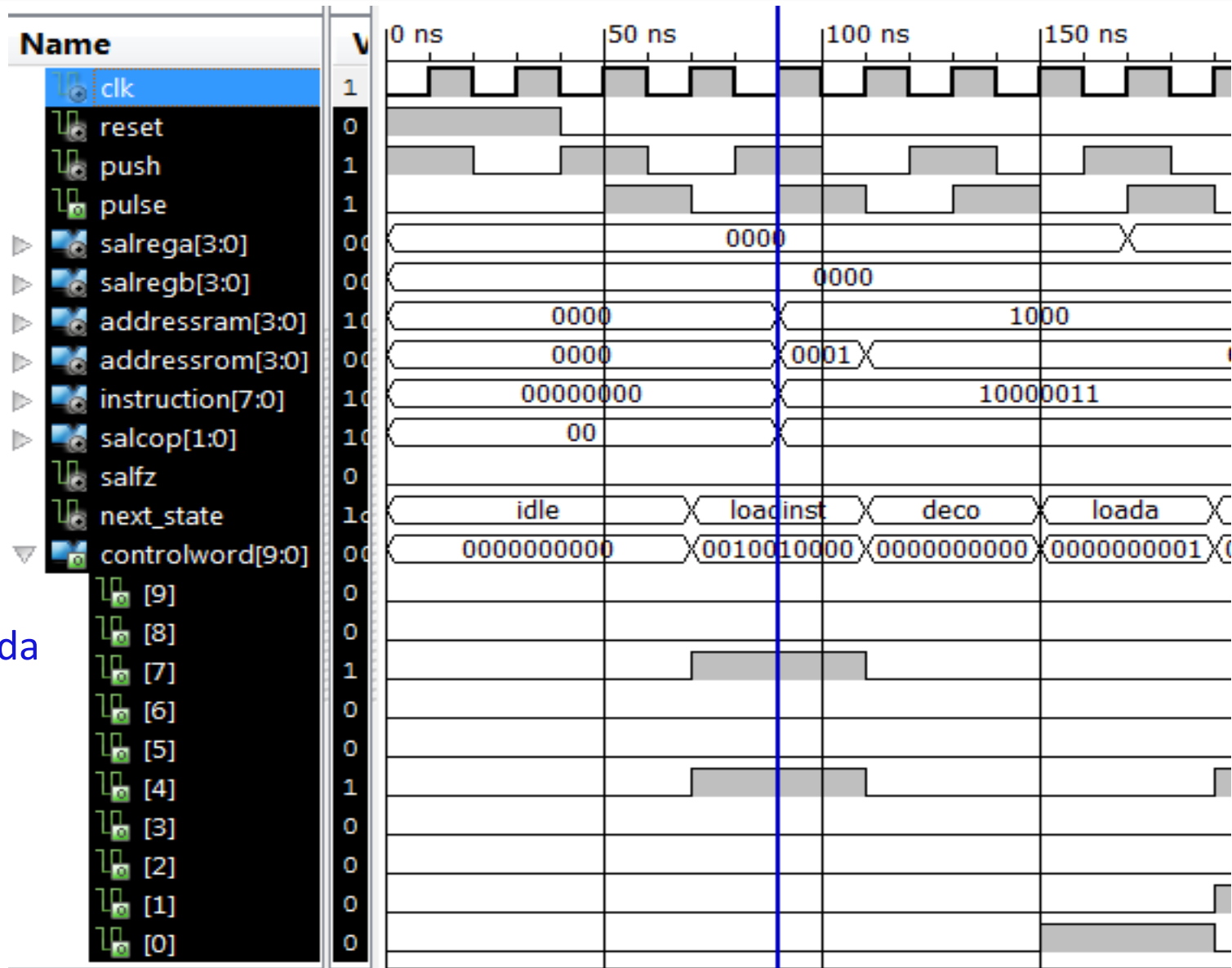

Sin entrada
"Push"

DidaComp: Retraso de un ciclo

